

NOME: Gabriel Moraes da Ctuz

#USP: 10335020

DATA: 13 de Maio de 2021

## APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AULA 5

A simulação apresentada na figura abaixo é de entidade:

Nome da entidade: tb\_alu.VHD

Os estímulos adotados foram:

Tabela com os sinais de entrada e seus valores (ajustar a dimensão da tabela)

Nome do sinal de entrada	Instante de tempo	Valor esperado
alu_ctrl	100ns	0
one_op	200ns	11111010
rb_op	200ns	11011100

Os resultados esperados foram:

Tabela com os sinais de saída (e eventualmente internos) relevantes (ajustar a dimensão da tabela)

Nome do sinal de entrada	Instante de tempo	Valor obtido
alu_result	200ns	11011100

## JANELA WAVE

